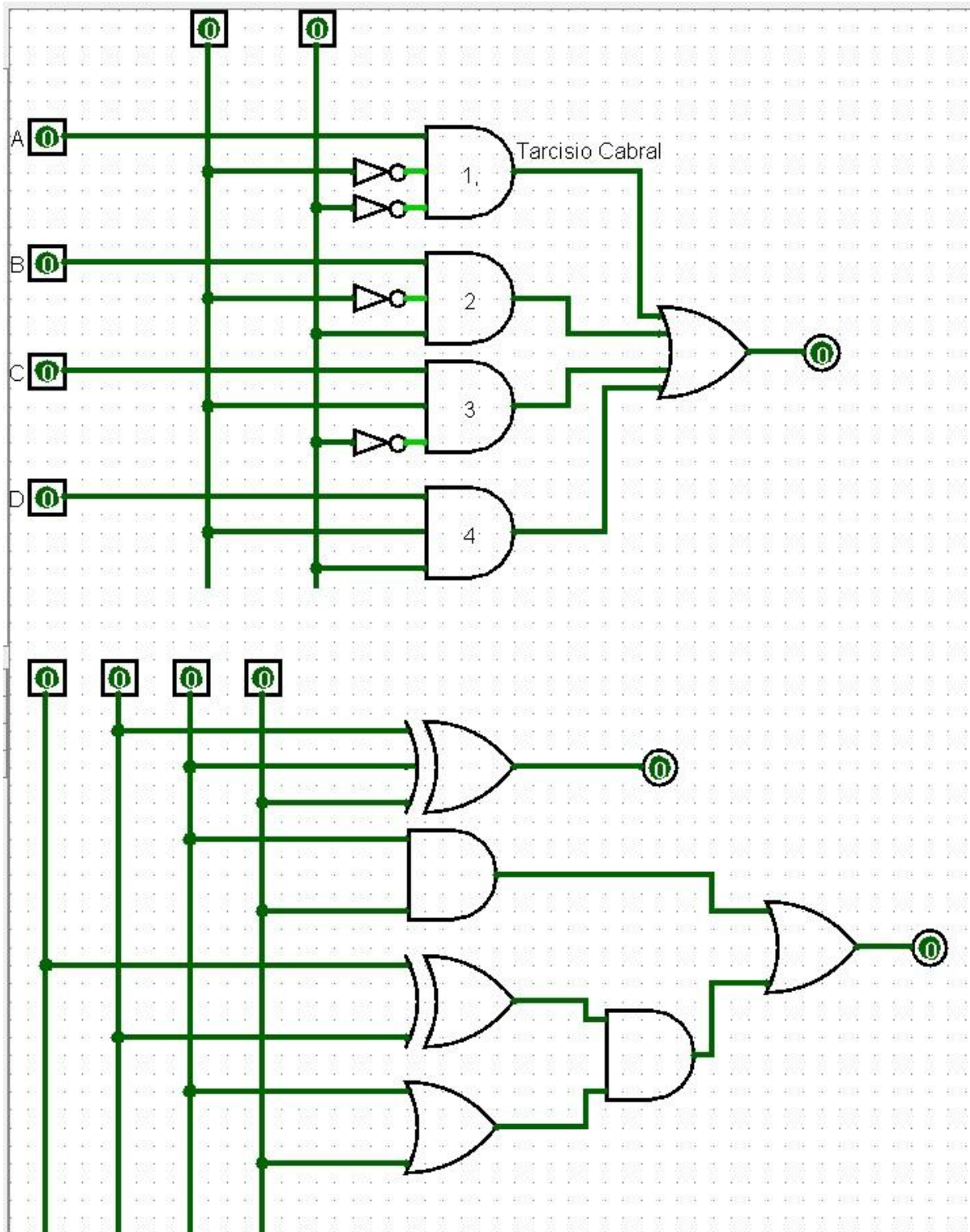


2- Desenvolva os seguintes circuitos
multiplexador de 4 entradas Somador/Subtrator



3 - Explique o objetivo do multiplexador Binvert no circuito Somador/Subtrator
 O b invert serve para alternar entre somador e subtrator, quando o b esta em nivel baixo efetua a soma, quando o b estiver em nível alto irá acontecer a subtração